

存储器ram

PB16030899 朱河勤

2018 年 4 月 12 日

目录

1 实验目的	1
2 实验平台	1
3 实验要求	2
3.1 功能要求	2
3.2 设计要求	2
4 实验分析	2
5 实验结果	3
6 源代码	3

1 实验目的

- 1 学习如何使用ISE的IP核
- 2 学习使用Xilinx FPGA内的RAM资源例化一个简单双端口的RAM（32bitx64）
使用coe文件对RAM进行初始化方法

2 实验平台

vivado

3 实验要求

3.1 功能要求

设计一64*32bit的ram 要求

- 1 从ram中0地址和1地址读取两个数，分别赋给reg0和reg1
- 2 利用第二次实验的结果(ALU+Regfile)进行斐波拉契运算，运算结果保存在对应的寄存器
- 3 运算结果同时保存在对应的ram地址中，即ram[0]←reg0, ram[1]←reg1, ram[2]←reg2,……


3.2 设计要求

- 1 实现一个顶层模块Top
- 2 实现一个control模块，完成整个运算的控制。* 调用Ram * 调用RegFile
* 调用ALU完成运算 * 调用control模块，完成运算控制

4 实验分析

- 1 设计control 模块, 用状态机进行控制
- 2 设计testbench
- 3 设计top模块,只是实例化各个模块

5 实验结果

 

6 源代码

```
//alignmodule alu(
    input [31:0] alu_a,
    input [31:0] alu_b,
    input [4:0] alu_op,
    output reg [31:0] alu_out
);
always@(*)
case (alu_op)
0: alu_out = 0;
1: alu_out = alu_a + alu_b;
2: alu_out = alu_a - alu_b;
3: alu_out = alu_a & alu_b;
4 : alu_out = alu_a | alu_b;
5: alu_out = alu_a ^ alu_b;
6: alu_out = ~(alu_a | alu_b);
default: alu_out = 0;
endcase
endmodule

//control
module control(
    input clk,rst_n,
    //input [31:0] a,
```

```
//input [31:0] b,
input [31:0] aluout,
output reg [5:0] ra=6'd0,//reg read addr
input [31:0] rd,//reg read data
output reg [5:0] wa=6'd0,
output reg [31:0] wd,//reg write data
output reg [31:0] td,//tmp data
output reg ram_we,//reg write enable
output reg [5:0] ram_ra,//reg read addr
input [31:0] ram_rd//reg read data
    );
reg [1:0] state=2'b11;//state变化3->0->1->2->2->2...
always@(negedge clk)

if(state==2'b11)
begin
ram_ra<=6'b0;
end
else if(state==2'b00)
begin
wd<=ram_rd;
ram_ra<=6'b1;
end
else if(state==2'b01)
begin
wd<=ram_rd;
td<=rd;
end
else if(state==2'b10)
begin
wd<=aluout;
td<=rd;
ram_we=1'b1;
```

```
end

always@(posedge clk or negedge rst_n)
if(~rst_n)
wa<=6'd0;
ra<=6'd0;
state<=2'b11;
end
else
begin
if(state==2'b11)
begin
state<=2'b00;
end
else if(state==2'b00)
begin
state<=2'b01;
wa<=wa+6'd1;
end
else if(state==2'b01)
begin
ra<=ra+6'd1;
wa<=wa+6'd1;
state<=2'b10;
end
else if(state==2'b10)
begin
ra<=ra+6'd1;
wa<=wa+6'd1;
end
end

end
end
```

```
endmodule

//topmodule top(
input clk,rst_n,
//input [31:0] a,
//input [31:0] b,
output [31:0] rd,
output [31:0] wd,
output [31:0] td,
output [5:0] rat,
output [5:0] wat
);

wire [5:0] ra;
wire [5:0] wa;

wire [31:0] aluout;

reg we=1'b1;

assign rat=ra;
assign wat=wa;

wire clkb;
wire ram_we;
wire [5:0] ram_ra;
wire [31:0] ram_rd;

alu alu1(td,rd,5'h01,aluout);
regfile regfile1(clk,rst_n,ra,wa,wd,we,rd);
control control1(clk,rst_n,aluout,ra,rd,wa,wd,td,ram_we,ram_ra,ram_rd);
ram ram1(clk,ram_we,1,wa,wd,clk,1,ram_ra,ram_rd);
```

```
endmodule

//regfile
module regfile(
input clk,
input rst_n,
input [5:0] rAddr1,
input [31:0] wDin,
output [31:0] rDout1
integer i;
assign rDout1=data[rAddr1];
if(~rst_n)
begin
data[0]=0;
data[1]=0;
for(i=2; i<64; i=i+1) data[i]<=0;
end
else
begin
if(wEna)
data[wAddr]<=wDin;
end
endmodule

//testbench
module test(
);
reg clk,rst_n;
wire [31:0] rd;
wire [31:0] wd;
wire [31:0] td;
wire [5:0] rat;
wire [5:0] wat;
```

```
top test(  
    .clk(clk),  
    .rst_n(rst_n),  
    .rd(rd),  
    .wd(wd),  
    .td(td),  
    .rat(rat),  
    .wat(wat)  
);  
  
always #10 clk=~clk;  
initial begin  
    clk=0;  
    rst_n=0;  
    #20;  
    rst_n=1;  
end  
endmodule
```