

# ALU

朱河勤 PB16030899

2018 年 4 月 11 日

## 目录

1	实验目的	1
2	实验要求	1
3	实验平台	2
4	实验分析	2
5	实验结果	2
6	源代码	2

## 1 实验目的

- 1 熟练掌握ALU的构成
- 2 掌握ALU的原理

## 2 实验要求

- \* 用模块化设计，实现斐波那契数列
- \* 实现ALU的计算功能,包括add,sub,and, or, xor,ornot,nop

### 3 实验平台


gtkwave+iverilog

### 4 实验分析

- 1 由于有op来选择计算操作符,所以可以用case语句
- 2 为了输出所有的斐波那契数列值,需要实例化多个alu模块

### 5 实验结果

成功满足要求,这是仿真结果

 

### 6 源代码

```
//alu
`ifndef _alu
`define _alu
```

```
module alu(  
    input signed [31:0] alu_a,  
    input signed [31:0] alu_b,  
    input [4:0] alu_op,  
    output [31:0] alu_out);  
  
    reg [31:0] res;  
    assign alu_out = res;  
  
    always@(*)  
    begin  
        case(alu_op)  
            0:res=0; // nop  
            1:res=alu_a+alu_b; // add  
            2:res=alu_a-alu_b; // sub  
            3:res=alu_a&alu_b; // and  
            4:res=alu_a|alu_b; // or  
            5:res=alu_a ^ alu_b; // xor  
            6:res= ~(alu_a|alu_b); // ornot  
            default:res=0; // nop  
        endcase  
    end  
endmodule  
  
//top  
module top();  
  
    reg [31:0] alu_a=2;
```

```
reg [31:0] alu_b=2;
reg [31:0] n1,n2,n3,n4;
alu a1(alu_a,alu_b,1,n1);
alu a2(n1,alu_b,1,n2);
alu a3(n1,n2,1,n3);
alu a4(n2,n3,1,n4);
```

```
endmodule
```

```
//testbench
```

```
module test();
```

```
initial begin
```

```
    $dumpfile("test.vcd");
```

```
    $dumpvars(1,test);
```

```
end
```

```
reg clk=0;
```

```
reg [4:0] ct=0;
```

```
reg [31:0] a=3,b=4;
```

```
wire [31:0] res;
```

```
alu i(a,b,ct,res);
```

```
always #100 begin
```

```
    clk = ~clk;
```

```
    if(ct==7)ct=0;
```

```
    else ct =ct+1;
```

```
end
```

```
initial #1400
```

```
    $finish;
```

endmodule